


## 6. Varistor

6.1 การวัดความสัมพันธ์กระแสกับแรงดันไฟฟ้าของวาริสเทอร์

บทความ การวัดความสัมพันธ์กระแสกับแรงดันไฟฟ้าของวาริสเทอร์ด้วยคอมพิวเตอร์

ได้อ่านเกณฑ์การเรื่องต่อด้วยคอมพิวเตอร์จากประสบการณ์และเอกสารที่ไป (George C. Barney, 1988) มาดัดแปลง แล้วเรียนเป็นผลค่าใช้ในการสำหรับแสดงเส้นให้กระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าของวาริสเทอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

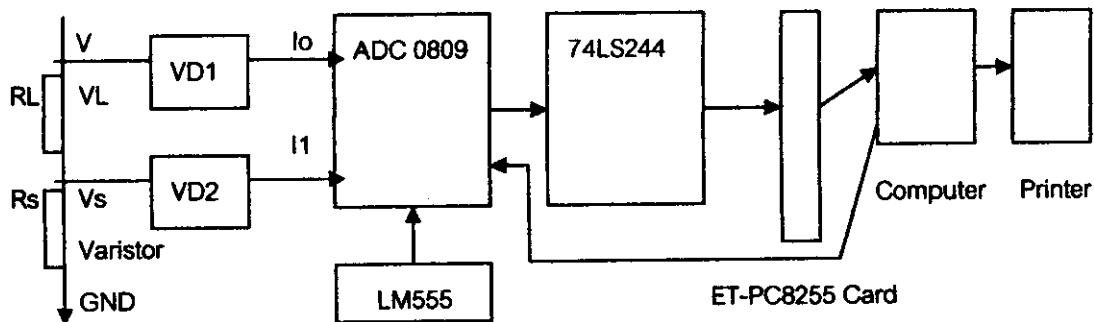1) เรียนบล็อกไซเดียม ประกอบวงจรและทดสอบจนได้ (ญี่ปุ่น 6.1.1)



รูปที่ 6.1.1 บล็อกไซเดียมสำหรับให้คอมพิวเตอร์แสดงเส้นให้กระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้า  
ของวาริสเทอร์

2) เรียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์แสดงเส้นให้กระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าของวาริสเทอร์ มีรายละเอียดดังนี้

Program Current\_versus\_voltage\_graph\_for\_rectifier\_diode;

uses crt, graph;

var

grdrv, grmode, grerror : integer;

ch : char;

const

PA = \$0304;

PB = \$0305;

Pcontrol = \$0307;

Procedure axis;

var p, q : integer;

tex : string;

begin

grdrv := detect; initgraph(grdrv, grmode, 'C:\tp\bgi');

setgraphmode(grmode);

setcolor(15); line(50,50,50,305); line(50,305,300,305);

```

line(50,50,300,50); line(300,50,300,305);

settextstyle(defaultfont, horizdir, 0);

for p:=50 to 300 do

if p mod 51 = 0 then

begin

line(p, 295, p, 305); str(-(((300-p) mod 5)-5), tex);

outtexby(p+50, 310, tex);

end;

setcolor(15); settextstyle(defaultfont, horizdir, 0);

for q:=50 to 305 do

begin

if q mod 51 =0 then

begin

line(45, q, 55, q); str(((305-q) mod 5)+1), tex);

outtexxy(20, q, tex);

end;

end;

procedure plot;

var j, k, x, y, DV1, DV2 : integer;

AV1, AV2, R, RL, Vs, VLS, VL, IL, Is, V, I : real;

begin

setcolor(3); outtexby(205, 11, 'Current vs Voltage Curve');

setcolor(3); outtexby(205, 18, '_____');

setcolor(5); outtexby(50, 30, 'Current (mA');

setcolor(5); outtexby(310, 320, 'Voltage (V)');

setcolor(5); outtexby(48, 303, "");

Port[Pcontrol]:= $90;

RL:=1000; {ohm}

for j:=1 to 100 do

begin

for k:=0 to 550 do

begin

port[PB]:=0 {lo}

delay(100);

DV1 := port[PA]; {Vs}

AV1 := (5/255)*DV1;

```

```

Vs:=AV1;
V:=Vs;
port[PB]:=1 {I1}
delay(100);
DV2 := port[PA]; {VLs}
AV2 := (5/255)*DV2;
VLs:=AV2;
VL:=(VLs-Vs);
IL:=VL/RL;
Is:=IL;
I:=Is*1000; {mA}
X:=round(50+(255/5)*V); y:=round(305-(255/5)*I);
setcolor(15); line(x,y,x,y);
delay(10)

end;
end;

begin
repeat
axis;
plot;
ch:=readkey;
until ord(ch) = 27;
end.

```

### 3) สั่งให้เครื่องทำงาน

คอมพิวเตอร์จะส่งแรงดัน 0 V ออกทางพอร์ต B เพื่อให้ I0 ทำงานและส่งแรงดัน 5 V ออกทางพอร์ต B เพื่อให้ I1 ทำงาน (ของ ET-PC 8255 card) แรงดัน Vs เข้าทางอินพุท I0 และแรงดัน VLs เข้าทางอินพุท I1 ของ ADC 0809 เพื่อแปลงแรงดันอนาลอก (AV) ให้เป็นแรงดันดิจิตอล (DV) (LM555 ทำหน้าที่ควบคุมให้ ADC 8255 ทำงาน) ส่งผ่านบอร์ด 74LS244 และพอร์ต A ของ ET-PC 8255 card แล้วเข้าคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะย่านแรงดันดิจิตอลแล้วแปลงเป็นแรงดันอนาลอก แรงดันอนาลอก คือ Vs และ VLs ใน Vs เป็น V แต่ VL=VLs-Vs IL=VL/RL ใน IL เป็น I

### 5) ให้คอมพิวเตอร์แสดงกราฟ I vs V แล้วพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์