


บทที่ 6

วงจรอินเวอร์เตอร์


(DC to AC Converter)

อินเวอร์เตอร์เป็นวงจรแปลงผันชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการออกแบบวงจรอินเวอร์เตอร์ก็คือ การที่เราป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเข้าไปที่ด้านเข้าของวงจรอินเวอร์เตอร์ แล้วทำให้ได้แรงดันด้านออกเป็นรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความสมมาตร มีขนาดและความถี่ตามต้องการ แรงดันด้านออกต้องสามารถทำให้คงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อความถี่ที่สามารถทำให้คงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้เริ่มเดิบกัน การเปลี่ยนแปลงแรงดันด้านเข้าสามารถทำให้ได้โดยการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเข้า และรักษาอัตราข่ายของวงจร อินเวอร์เตอร์ให้คงที่ไว้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านเข้ามีค่าคงที่และไม่สามารถควบคุมได้ การเปลี่ยนแปลงแรงดันด้านออกสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราข่ายของวงจรอินเวอร์เตอร์ ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้หลักการของ Pulse Width Modulation (PWM) ไปควบคุมการทำงานของวงจรอินเวอร์เตอร์ เราสามารถนิยามความหมายของอัตราข่ายของวงจรอินเวอร์เตอร์ได้ว่าเป็น “ อัตราส่วนระหว่างแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านออกต่อแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านเข้า ”

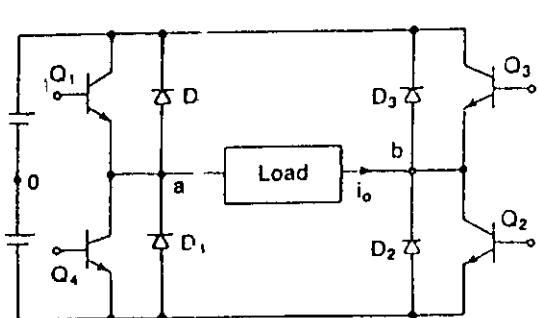
6.1 วงจรอินเวอร์เตอร์เพื่อเดียวแบบชุดบอร์ด [20]



ก) วงจร

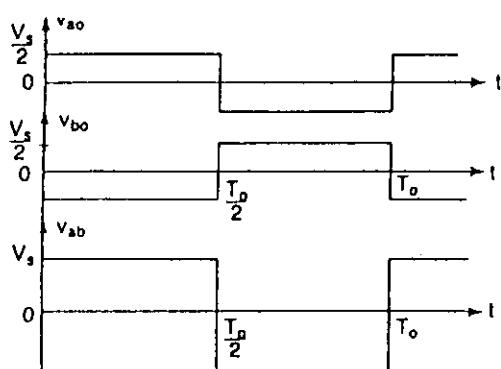

ข) รูปคลื่นเมื่อโหลดเป็นตัวด้านท่าน

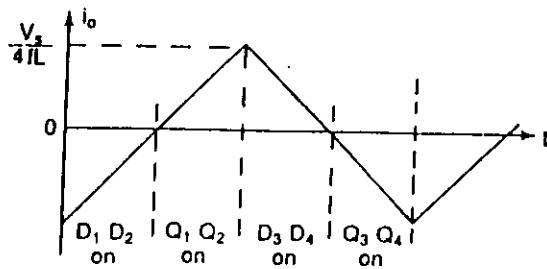

ค) กระแสไอลด์เมื่อไอลด์เป็นชั้นนิคตัวหนีชวน่า

ภาพประกอบ 6.1 วงจรอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าเดียวแบบฟุกบูร์ค [20]

รูปร่างของวงจรแสดงไว้ในภาพประกอบ 6.1 ก) ประกอบด้วยวงจร ซอนเปอร์ 4 วงจร เมื่อ ทรานซิสเตอร์ Q_1 และ Q_2 นำกระแส แรงดันด้านข้าง V_s จะไปตกคร่อมไอลด์ ถ้าทรานซิสเตอร์ Q_3 และ Q_4 นำกระแส ในเวลาเดียวกัน แรงดันตกคร่อมไอลด์จะเปลี่ยนไปเป็น $-V_s$ รูปลักษณ์แรงดันด้านออกแสดงไว้ในภาพประกอบ 6.1 ข)

แรงดันอาจเริ่มออกด้านออก สามารถหาได้จากสมการ

$$V_o = \left(\frac{2}{T_0} \int_0^{T_0/2} V_s^2 dt \right)^{1/2} = V_s \quad (1)$$

สมการที่(1)สามารถนำมาปรับปรุงเพื่อใช้ในการหาค่าแรงดันด้านออกชั่วขณะรูป อนุกรมฟูร์เรียร์ คือ

$$v_o = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4V_s}{n\pi} \sin n\omega t \quad (2)$$

และสำหรับ $n=1$ สมการ (2) สามารถให้ค่าอาจเริ่มออกของส่วนประกอบหลักมูล คือ

$$V_1 = \frac{4V_s}{\sqrt{2\pi}} = 0.90V_s \quad (3)$$

เมื่อไคโอด D_1 และ D_2 นำกระแส พลังงานจะถูกจ่ายช้อนกลับไปยังแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง และเรียก D_1 , D_2 ว่า feedback diode ภาพประกอบ 6.1 ค) แสดงรูปคลื่นของกระแสไฟฟ้าในโอลด์เป็นชนิดตัวเห็นช่วงน้ำ

ในการผิที่โอลด์เป็นชนิดตัวเห็นช่วงน้ำ กระแสที่ไฟล์ในโอลด์ จะไม่ไฟล์กลับอย่างทันทีเมื่อกรานซิสเตอร์ Q_4 หุบหน้ากระแส กระแสที่ไฟล์ในโอลด์จะไฟล์ไปทางไคโอด D_1 โดยทั่วไปช่วงเวลาการหุบหน้ากระแสจะสั้นมาก เมื่อเทียบกับความถี่ที่อินเวอร์เตอร์จ่ายให้แก่โอลด์

ตัวโอลด์ของวงจรในภาพประกอบ 6.1 ก) เป็นความต้านทานอย่างเดียว แรงดัน และกระแสที่โอลด์จะมีสัญญาณเหมือนกัน สำหรับโอลด์ชนิดตัวเห็นช่วงน้ำรูปคลื่นของกระแสจะถ้าพลังแรงดัน

ในภาพประกอบ 6.1 ข) รูปคลื่นของแรงดันคร่อมโอลด์เป็นรูปสี่เหลี่ยม กรานซิสเตอร์ถูกไฟออกศักดิ์สัมภាមเป็นพัลส์ ความถี่สูงที่ต่อเนื่อง 180° ของรูปคลื่นของแรงดันคร่อมโอลด์พิจารณาที่จุดสุดท้ายของครึ่งไซคลิกว กกระแสที่ไฟล์ในโอลด์บังคงไฟล์อยู่ จะเห็นว่ากระแสข้างเป็นวงก朋友圈 เมื่อกรานซิสเตอร์ Q_3 และ Q_4 ถูกไฟออกให้นำกระแส เพื่อจะทำให้กรานซิสเตอร์ Q_1 และ Q_2 หุบหน้ากระแส แรงดันคร่อมโอลด์กลับทิศทาง แต่ทว่ากระแสที่ไฟล์ในโอลด์ข้างไม่เปลี่ยนทิศทาง ดังนั้นกระแสที่ไฟล์ในโอลด์จึงไฟล์ผ่านไคโอด D_3 และ D_4 แทน ซึ่งจะเห็นว่าเป็นการต่อแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าตรงเข้าโอลด์ จะทำให้พลังงานที่สะสมในตัวเห็นช่วงน้ำไฟล์กลับสู่แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง จนกระแสทั้งกระแสที่ไฟล์ผ่านโอลด์คงเป็นศูนย์ ในช่วงที่ไคโอด D_3 และ D_4 นำกระแสกรานซิสเตอร์ทุกตัวจะหุบหน้ากระแส เมื่อมีสัญญาณทริกเกอร์ตลอด 180° ของรูปคลื่นด้านออก จึงทำให้กรานซิสเตอร์ Q_3 และ Q_4 สามารถนำกระแสจ่ายพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟเข้าสู่โอลด์ได้

การควบคุมแรงดันด้านออกและปรับปรุงให้แรงดันด้านออกมีสารมณิกน้อยมาก สามารถใช้วิธีการควบคุมโดยวิธีการที่เรียกว่า pulse width modulation เป็นการควบคุมให้กรานซิสเตอร์นำกระแสและหุบหน้ากระแส เพื่อให้ได้รูปคลื่นของแรงดันด้านออกที่เปลี่ยนแปลงตามความกว้างของพัลส์ ดังจะกล่าวถึงต่อไป

6.2 หลักการมอคุเลตความกว้างพัลส์ (PULSE WIDTH MODULATION (PWM))[20]


ในโครงงานนี้จะใช้หลักการของ PWM เพื่อสร้างสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยมที่มีการปรับความกว้างของพัลส์ ไคโอดสัญญาณดังกล่าวจะได้มาจากการเบริชเทียบเทียบของสัญญาณ 2 สัญญาณ คือ สัญญาณรูปคลื่นไชน์ที่มีความถี่ เท่ากับ 50 Hz และสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยม ที่มีขนาดคงที่ตลอดการทำงาน ในวงจรอินเวอร์เตอร์เราต้องการที่จะควบคุมขนาดของแรงดันด้านออกที่มีรูป

คลื่นเป็นไซน์ เพื่อที่จะทำให้ได้แรงดันด้านออกที่มีส่วนประกอบหลักมูลของสัญญาณทางด้านออกของอินเวอร์เตอร์ที่มีความถี่ $50 \text{ Hz} \pm 1\%$ ในที่นี่เราจะเรียกสัญญาณรูปคลื่นไซน์ ว่าสัญญาณควบคุม ซึ่งจะนำมานำเสนอเทียบกับสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมดังแสดงในภาพประกอบ 6.2 โดยสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมจะเป็นตัวกำหนดความถี่ในการสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์ (Inverter Switching Frequency) และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคลื่นสามเหลี่ยม นี้ตลอดการทำงาน โดยให้มีขนาด \hat{V}_{tri}



ก่อนที่จะมีการอธิบายหลักการทำงานของ PWM มีความจำเป็นที่จะต้องอธิบายความหมายของค่าต่างๆ ก่อน รูปคลื่น triangular \hat{V}_{tri} ในภาพประกอบ 6.2 ก) มีความถี่สวิตช์ f_c (บางครั้งเรียก f_c ว่า carrier frequency) สัญญาณควบคุม $\hat{V}_{control}$ ถูกใช้ในการ modulation switch duty ratio และมีความถี่ f_i ซึ่งเป็นความถี่หลักมุ่ง ที่ต้องการของแรงดันด้านออกของอินเวอร์เตอร์ (บางครั้งเรียก f_i ว่า modulating frequency) แรงดันด้านออกของอินเวอร์เตอร์ที่ได้จะไม่ใช่เป็นรูปคลื่นไซน์ ล้วนๆ แต่จะประกอบไปด้วยสารมอนิกจำนวนมากนanya และส่วนประกอบหลักมูลที่มีความถี่ f_i amplitude modulation ratio m_a หมายถึง

$$m_a = \frac{\hat{V}_{control}}{\hat{V}_{tri}} \quad (4)$$

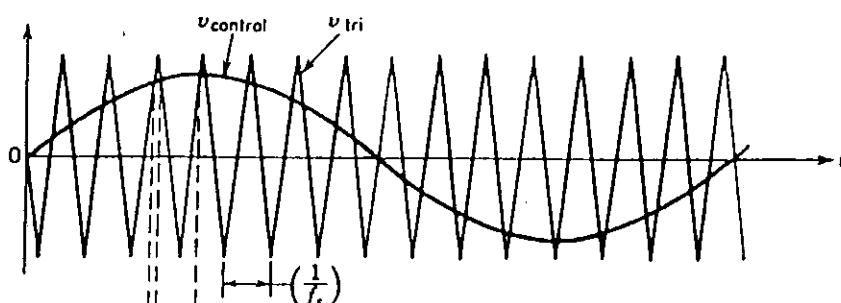เมื่อ $\hat{V}_{control}$ คือขนาดสูงสุดของสัญญาณควบคุม และขนาด \hat{V}_{tri} ของสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมเป็นค่าคงที่



(ก)

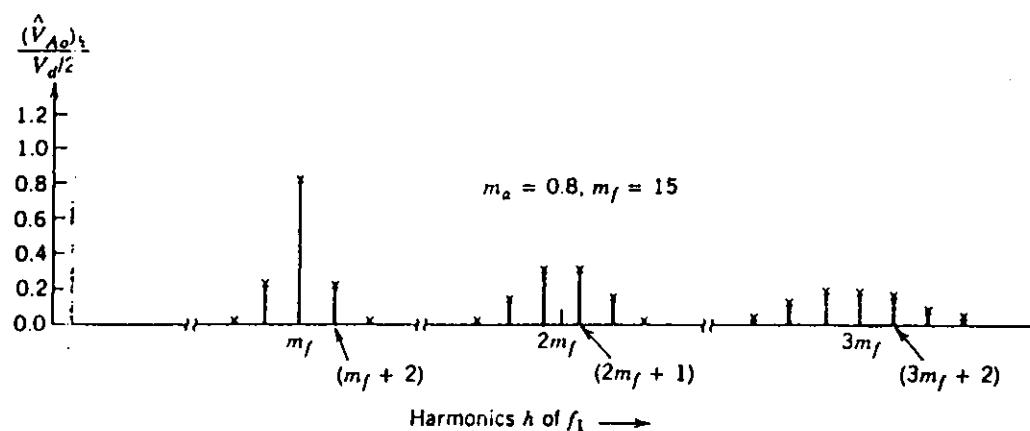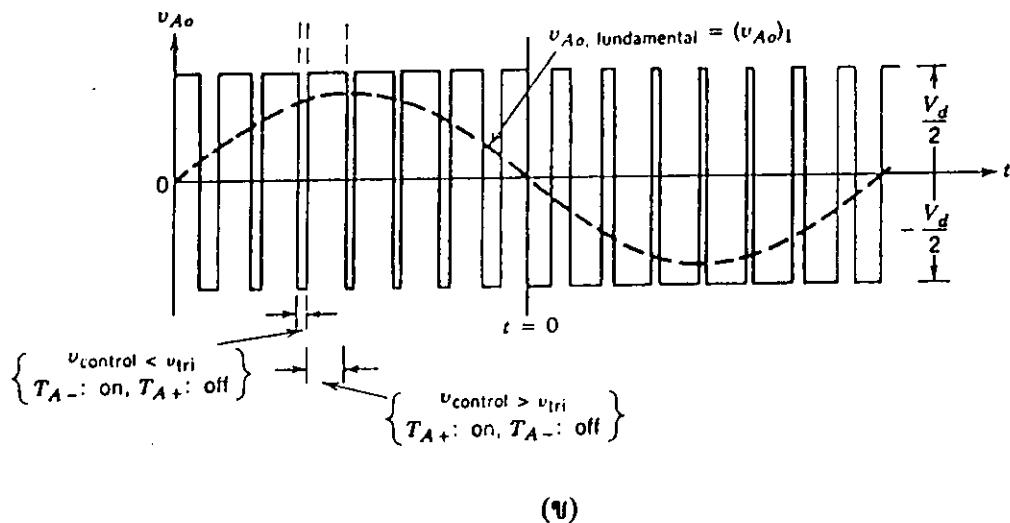


ภาพประกอบ 6.2 หลักการมอคุเลตความกว้างพัลส์ (PWM) [20]

frequency modulation ratio m_f หมายถึง

$$m_f = \frac{f_s}{f_1} \quad (5)$$

6.3 วงจรอินเวอร์เตอร์แบบการสวิตช์แรงดันในโพลาร์ (Bipolar voltage switching) [20]

เมื่อการใช้หลักการของ PWM เพื่อให้ได้สัญญาณเป็นรูป脉波สี่เหลี่ยมแบบในโพลาร์ และสามารถปรับความกว้างของพัลส์ ได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างแรงดันรูปคลื่นไซน์กับแรงดันรูปคลื่นสามเหลี่ยม ที่จาระวงจรอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าเดิมแบบฟูลบริค์ ดังภาพประกอบ 6.3

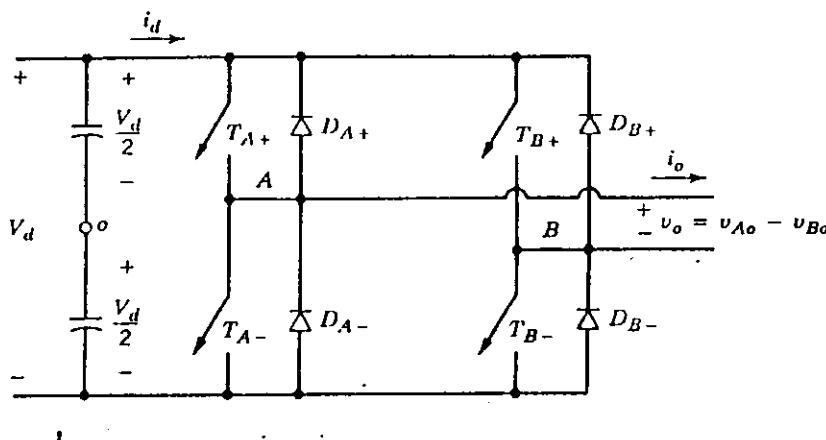


ภาพประกอบ 6.3 วงจรอินเวอร์เตอร์แบบฟูลบริค์[20]

แรงดันด้านออกของอินเวอร์เตอร์ที่จุด B มีค่าตรงกันข้ามกับแรงดันที่จุด A ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ T_{A+} นำกระแส และ $V_{AO}(t)$ มีค่าเท่ากับ $+\frac{V_d}{2}$, T_{B+} ก็จะนำกระแสหัวย และ $V_{BO} = -\frac{V_d}{2}$ ดังนั้น

$$V_{BO}(t) = -V_{AO}(t) \quad (6)$$
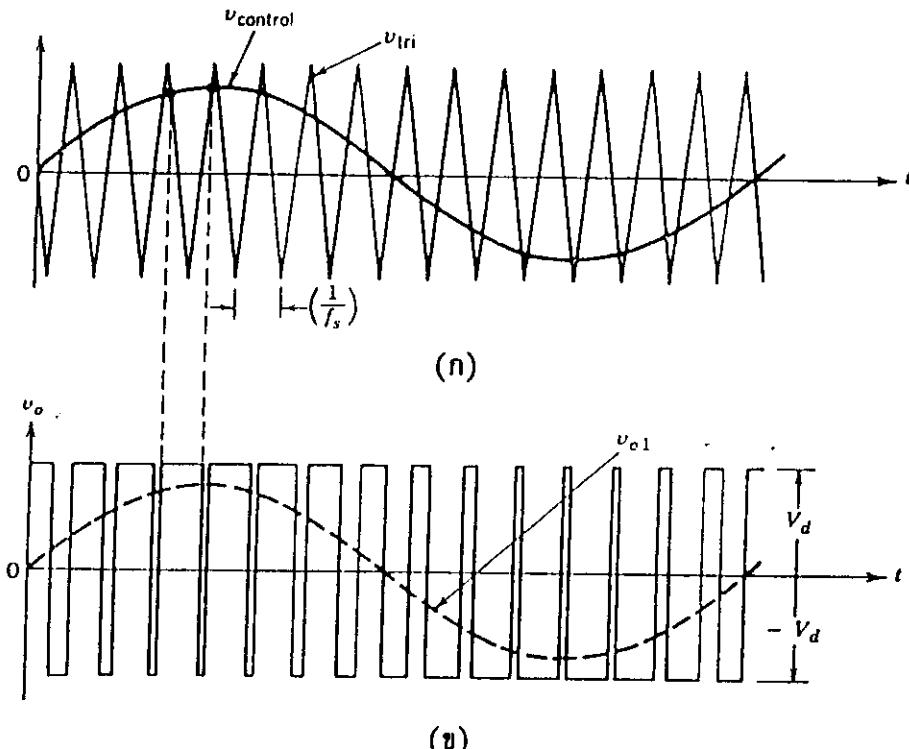
$$\text{และ } V_O(t) = V_{AO}(t) - V_{BO}(t) = 2V_{AO}(t) \quad (7)$$



รูปที่ 53 PWM with bipolar voltage switching [6]

ภาพประกอบ 6.4 วงจรอินเวอร์เตอร์แบบการสวิตช์แรงดันไปโพลาร์ [20]

รูปคลื่น V_0 แสดงไว้ในภาพประกอบ 6.4 ข) การวิเคราะห์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับในเรื่อง PWM สำหรับวงจรอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าเดียวแบบสามเฟสพบริดจ์ ตั้งนี้ค่าของส่วนประกอบหลัก มูลของแรงดันด้านออก (V_{o1}) สามารถเขียนได้ดังสมการ (8) และ (9) คือ

$$V_{o1} = m_a V_d , \quad m_a \leq 1 \quad (8)$$

$$\text{และ } V_d < V_{o1} < \frac{4V_d}{\pi} , \quad m_a > 1 \quad (9)$$


ในภาพประกอบ 6.4 ข) เราจะสังเกตได้ว่าแรงดันด้านออก V_o จะมีค่าเปลี่ยนแปลงระหว่าง $-V_d$ และ $+V_d$ ซึ่งต่างกันแบบsharpพบริดจ์ คือแรงดันด้านออกจะมีค่าเปลี่ยนแปลงระหว่าง

$-\frac{V_d}{2}$ ถึง $\frac{V_d}{2}$ และนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไม่ได้เรียกว่า PWM แบบนี้ว่า “PWM with Bipolar Voltage Switching”

6.4 วงจรอินเวอร์เตอร์ที่ได้จากการออกแบบและสร้างขึ้น

ในโครงการนี้ได้ทำการเลือกใช้วงจรคูล์บิค อินเวอร์เตอร์มาใช้งานเป็นวงจรที่ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 400 โวลต์ ไปเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์ ซึ่งอินเวอร์เตอร์ในโครงการนี้จะต้องทำงานเพื่อจัดการกำลังไฟฟ้าให้適合ลดความต้องการของวงจรและสามารถเลือกอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในวงจรอินเวอร์เตอร์ จะต้องทำให้ความต้องการที่จะได้รับลดลง และเพื่อให้กำลังสูญเสียที่เกิดขึ้นในวงจรอินเวอร์เตอร์มีค่าน้อย อีกทั้งความต้องการที่จะได้รับลดลง ของแรงดันด้านออกที่มีรูปร่างใกล้เคียงไข่น้ำมากที่สุด โดยใช้วงจรกรอง LC ซึ่งในการเลือกค่า L และ C ขึ้นมา ได้ใช้โปรแกรม Tliek ในการช่วยในการออกแบบ แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ แล้วผู้ที่ทำการจำลองออกแบบได้กับที่ทำการทดลองจริงนั้นต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น

โดยวงจรส่วนกำลังที่ได้ออกแบบไว้มีลักษณะดังนี้

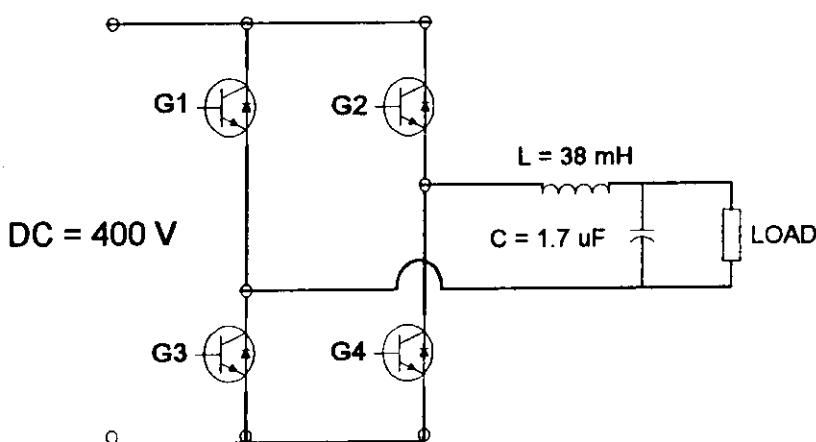


ภาพประกอบ 6.5 วงจรอินเวอร์เตอร์

6.4.1 ส่วนของวงจรควบคุม

การออกแบบวงจรควบคุมนี้ใช้หลักการ PWM with bipolar voltage switching ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งในการออกแบบจะใช้การ Modulation แบบ Delta Modulation หรือเรียกว่า Hysteresis Modulation ซึ่งเป็น Advanced Modulation Technique โดยหลักการนี้จะทำให้แรงดันต้านออกกระแสสลับจะมีรูปร่างใกล้เคียงกับสัญญาณอ้างอิงที่เป็นสัญญาณไซน์

6.4.1.1 หลักการของ Delta Modulation

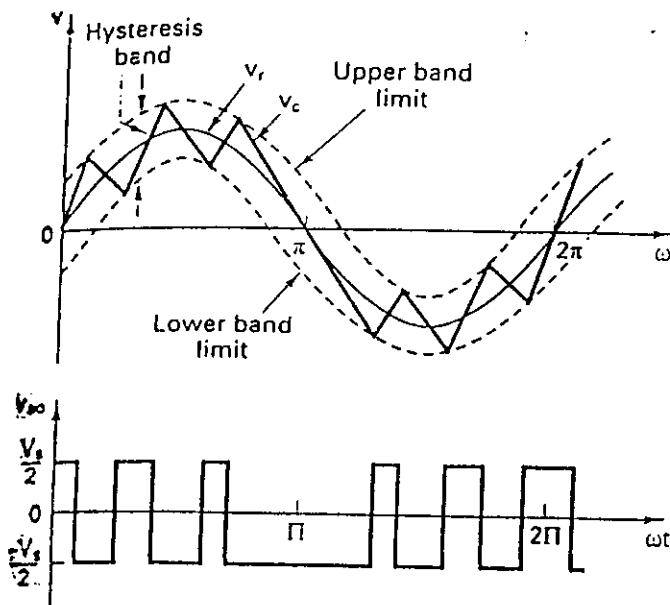


ภาพประกอบ 6.6 หลักการของ Delta Modulation[20]

จากภาพประกอบ 6.6 จะเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์ของแกกว่องอยู่ภายในช่วง ΔV ซึ่งจะอยู่เหนือ และใต้ของสัญญาณอ้างอิงฐานปั๊ม (sine reference) โดยภายในช่วง ΔV นี้เรียกว่า Hysteresis band

6.4.1.2 วงจรคอมพิวเตอร์[7]

คอมพิวเตอร์เป็นวงจรที่ใช้เปรียบเทียบสัญญาณที่ป้อนให้ที่ขาอินพุตขนาดนั้น กับระดับแรงดันเปรียบเทียบที่ขาอินพุตอิกขาหนึ่ง โดยมีการป้อนกลับแบบบวกเพื่อกำจัดสัญญาณรบกวน ให้เหลือน้อยที่สุด ในโคร้งงานเลือกใช้วงจรคอมพิวเตอร์แบบไม่กลับหัวที่มีรีสเทอเร็ชั่ส

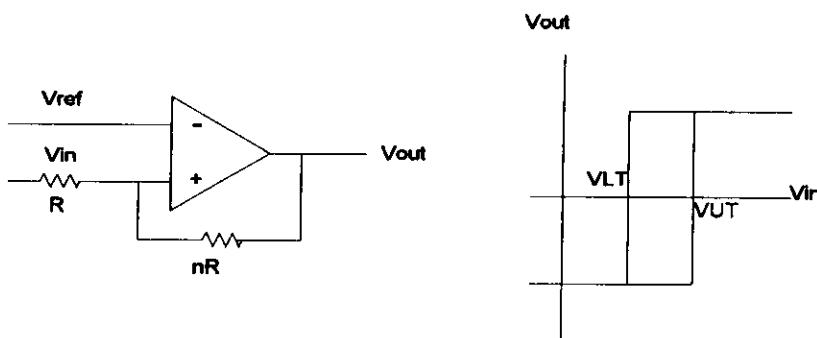

ภาพประกอบ 6.7 วงจรคอมพาราเตอร์แบบไม่กลับขั้วที่มีสีสเก็ตช์[7]

เป็นวงจรคอมพาราเตอร์ที่จุดกึ่งกลางของแรงดันซีสเก็ตช์ไม่อ่ายที่ 0 伏ต์ แต่จะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ เมื่อต้องการสร้างวงจรประเภทนี้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังนี้

1. ใช้ตัวด้านท่านแบบปรับค่าได้เพื่อกำหนดค่า V_H
2. มีตัวด้านท่านปรับค่าได้อิสระหนึ่งเพื่อกำหนด V_{cr}
3. การปรับค่า V_H และ V_{cr}
4. V_{cr} ควรจะเท่ากับแรงดันข้างอิ่งภาคหัก V_{ref}

$$\text{โดย } V_H = V_{UT} - V_{LT}$$

$$V_{UT} = V_{ref} \left(\frac{n+1}{m} \right) + \left(\frac{V_{sat}}{n} \right)$$


$$V_{LT} = V_{ref} \left(\frac{n+1}{m} \right) - \left(\frac{V_{sat}}{n} \right)$$

$$f_{osc} = \frac{1.1}{R_T C_T}$$

$$T = \frac{R_T C_T}{1.1}$$


โดยตัวต้านทานที่ใช้ป้อนกลับแบบบวกที่ต่ออยู่ระหว่างขาเอาต์พุต และขาอินพุตบวกทำให้วงจรนี้มีคุณสมบัติเป็นรีสเตรอริชส์ และป้อนสัญญาณอินพุตเข้าโดยต่อผ่านทาง R เข้าที่ขาบวกและแรงดันแปรรูปเทียบป้อนให้ท่องผ่านขาลงของอปเปอเรเตอร์

สำหรับสัญญาณที่จะป้อนเข้าที่ขาบวกของวงจร ควรจะมีค่าอิมพีเดนซ์ภายนอกต่ำ หรือไม่ก็ควรต่อ สัญญาณที่จะป้อนเข้าที่ขาบวกของวงจรถักบันวงจรตามแรงดัน (buffer) ก่อนจะป้อนผ่าน R เข้ามาในวงจร สำหรับวงจรที่ควบคุมที่ได้ทำการออกแบบไว้แสดงในภาพประกอบ 6.8

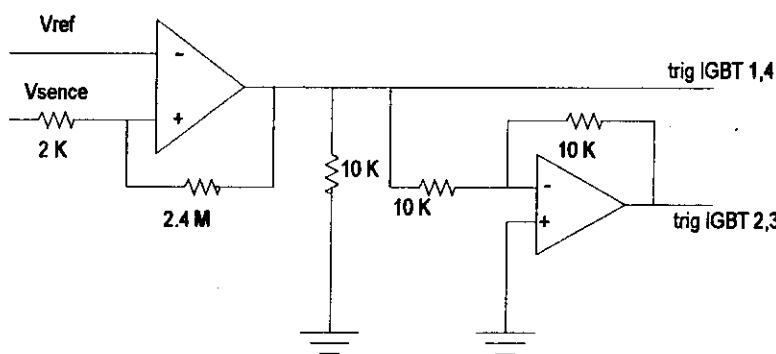


ภาพประกอบ 6.8 วงจรควบคุมสัญญาณของ IGBT

หากวงจรจะเห็นได้ว่ามีสัญญาณอ้างอิงป้อนเข้าที่ขาอินพุตคลบ ซึ่งสัญญาณนี้เป็นสัญญาณอ้างอิงรูปไข่น์โดยได้ทำการออกแบบสัญญาณนี้เป็นสัญญาณอ้างอิง ซึ่งมีค่าความถี่ 50 Hz ขนาด 14 V_{pp} ซึ่งในวงจรนี้ได้สร้างสัญญาณไข่น์มาจาก IC XR - 2206 โดยมีวงจรใช้งานดังต่อไปนี้

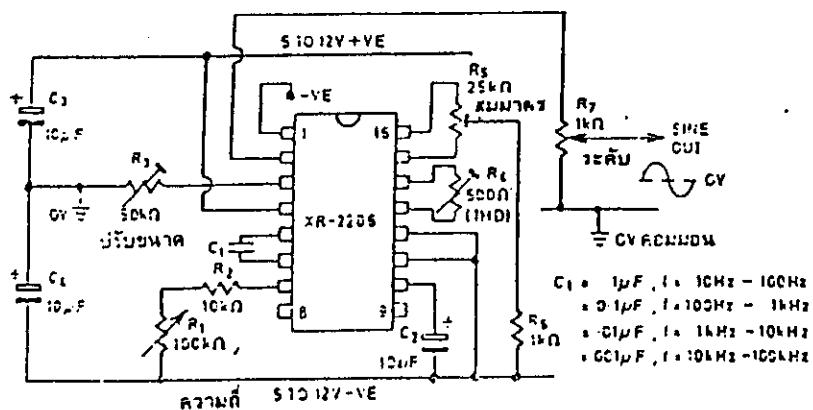

ภาพประกอบ 6.9 วงจรสร้างสัญญาณรูปคลื่นไข่น์

ชั้งสัญญาณที่ได้ ยังมีค่าแรงดันต่ำอยู่ จึงต้องนำไปขยายโดยใช้วงจรขยายดังนี้

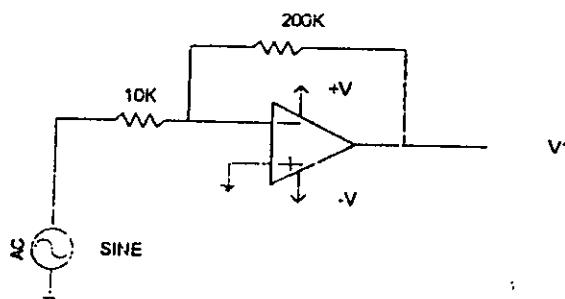

ภาพประกอบ 6.10 วงจรขยายสัญญาณรูปคลื่น ไนน์

ส่วนสัญญาณที่นำมาเปรียบเทียบซึ่งเป็นสัญญาณป้อนเข้าที่อินพุตของวงจรนี้เป็นสัญญาณแรงดันกระแสสลับที่ถูกหอนมาจากแรงดันด้านออกของวงจรอินเวอร์เตอร์ โดยการนำสัญญาณด้านออกที่ได้จากวงจรอินเวอร์เตอร์ ผ่านหม้อแปลงเพื่อแยกโหมดกราวด์ของวงจรควบคุมออกจากวงจรอินเวอร์เตอร์ส่วนกำลัง เพื่อป้องกันการลัดวงจรของสัญญาณลงกราวด์ของวงจรควบคุม

เมื่อทำการป้อนสัญญาณแรงดันกระแสสลับขนาด 400 โวลต์ เข้าไปในส่วนของวงจรกำลัง และมีสัญญาณมาทริกขากดของ IGBT ในวงจรส่วนกำลังดังตัวที่ 1 และ 4 แรงดันกระแสตรงที่จ่ายเข้าไปจะเข้าไปยังไอดกที่บนนาอยู่กับ C โดยตัว C จะ Charge ประจุทำให้แรงดันที่ผ่านไอดกไม่เปลี่ยนแปลงในทันทีทันใด เมื่อสัญญาณแรงดันที่ไอดกเพิ่มขึ้นถึง V_{UT} แล้ว แรงดันที่จุด 3 ซึ่งเป็นแรงดันอ้างอิงป้อนกลับของวง จะมีค่าเป็น V_{LT} IGBT ตัวที่ 2 และ 3 จะทำงาน C จะ discharge ไปจนระดับแรงดันที่ไอดกมีค่าถึง V_{LT} IGBT ตัวที่ 1 และ 4 ก็จะทำงานอีก โดย IGBT ตัวที่ 2 และ 3 ก็จะอยู่ในสถานะ off ขณะที่ IGBT ตัวที่ 1 และ 4 ทำงาน ซึ่งการทำงานของ IGBT ทั้งสองชุดนี้จะทำงานสลับกันไปเรื่อยๆ ๆ ตลอดเวลา โดยจะเห็นได้ว่า ต่างกับวงจรควบคุมที่ได้ออกแบบไว้ในครั้งงานก่อนที่ IGBT แต่ตัวชุดจะสลับกันทำงาน ในแต่ละครั้งคานของสัญญาณ sine จากการออกแบบวงจรควบคุมใหม่นี้ความถี่ในการสวิตช์ซึ่งขึ้นอยู่กับค่า C ของวงจรว่าจะ charge และ discharge ประจุได้เร็วแค่ไหน ซึ่งนอกจากจะขึ้นกับค่า C แล้วยังขึ้นกับช่วง Hysteresis band โดยขึ้นอัตราส่วนของค่า R ป้อนกลับที่ขาอินพุตมากกว่ามีค่าอัตราส่วนมากกว่า R ตัวที่กันระหว่างสัญญาณเข้า ซึ่งถ้าค่า R ตัวป้อนกลับยิ่งมีค่ามากขึ้น ช่วง Hysteresis band ก็จะขึ้นแคนลงทำให้สัญญาณแรงดันกระแสสลับด้านออกมีรูปคลื่นเป็นไนน์มากขึ้น และซึ่งส่งผลให้ความถี่ในการสวิตช์สูงขึ้นอีกด้วย นอกจากส่วนที่กล่าวมาแล้ว ค่า L ก็ยังมีผลต่อค่า Hysteresis band ตัวเลขจะระบุน้ำหนักซึ่งต้องเลือกใช้ค่า L ในวงจรให้เหมาะสม

จากรูปวงจรควบคุม ออกแบบปีตัวที่ 1 เป็นวงจรในส่วน Hysteresis สัญญาณเอาต์พุตที่ได้จะนำไปทริกขากดของ IGBT ตัวที่ 1 และ 4


ออกแบบปีตัวที่ 2 เป็นวงจรในส่วนอินเวอร์ต์ที่คึ่งเอาสัญญาณเอาต์พุตของออกแบบปีตัวที่ 1 นำมาเป็นสัญญาณเข้า เพื่อนำสัญญาณออกที่ได้จากวงจรอินเวอร์ตนี้ไปทริกขากดของ IGBT ตัวที่ 2 และ 3

6.4.1.3 การแยกกราวด์ของสัญญาณควบคุม


ในการนำสัญญาณควบคุม ไปใช้ควบคุมการทำงานของ IGBT ในวงจรอินเวอร์เตอร์นั้น ต้องทำการแยกกราวด์ของสัญญาณควบคุมออกจากกราวด์ของสัญญาณกำลังที่ป้อนเข้าสู่วงจรเสียง ก่อน โดยในความก้าวหน้าครั้งนี้ได้เลือกใช้วิธีการแยกกราวด์โดยใช้วงจร Optoisolater มาใช้ ซึ่งนำมาจากโครงงานในปีที่ผ่านมา โดยสัญญาณที่ออกจากวงจร Optoisolater ที่ได้นี้จะไม่มีความผิดเพี้ยนจากสัญญาณควบคุมที่สร้างขึ้นมา

6.5 การจำลองการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรม Tlek


เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของวงจร ออกแบบค่าตัวหนี่ยวน่า และตัวเก็บประจุ จะใช้การจำลองการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรม Tlek ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลองการทำงานของวงจรไฟฟ้า จากการจำลองการทำงานในสภาวะไฟลดค่าต่างๆแสดงในภาพประกอบ 6.11 ถึง 6.13 จะเห็นได้ว่างจริงสามารถทำงานได้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้

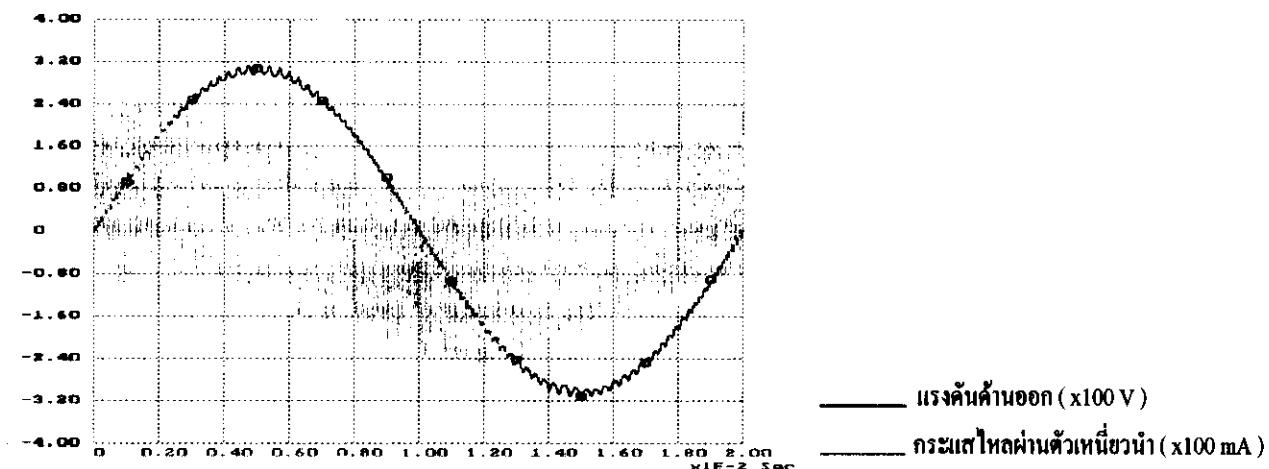

ภาพประกอบ 6.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันด้านออกและกระแสที่ไหลผ่านตัวหนี่ยวนามีอยู่เท่าไร (จำลองด้วยโปรแกรม Tlek)

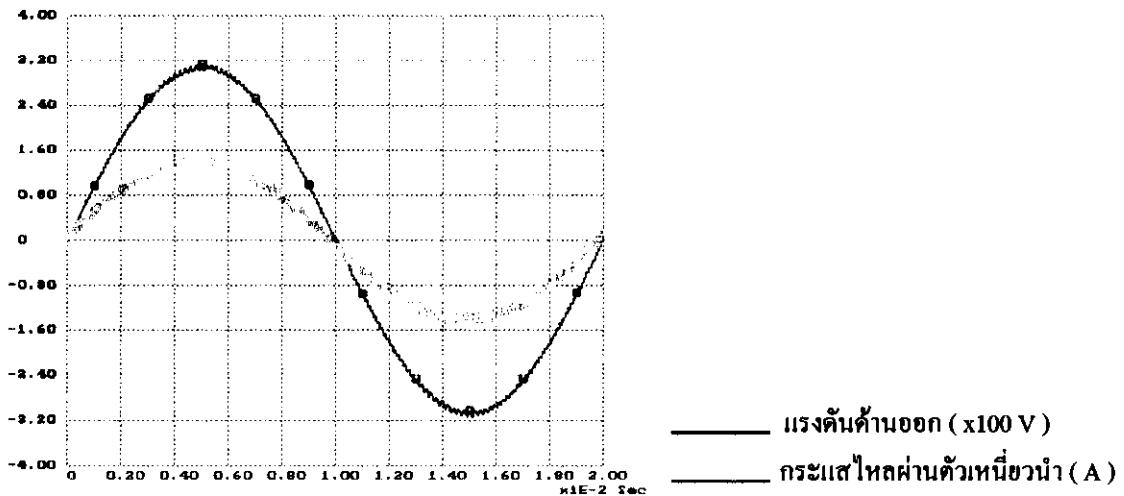

ภาพประกอบ 6.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันด้านออกและกระแสที่ไหลผ่านตัวหนีชวน
เมื่อจ่ายโหลด 50 เปอร์เซ็นต์ (จำลองด้วยโปรแกรม Tlek)

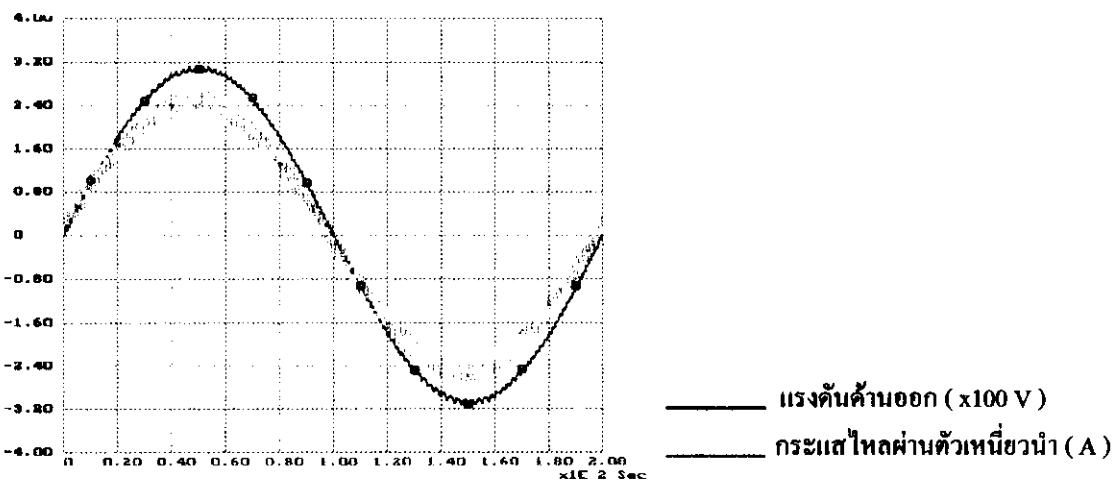

ภาพประกอบ 6.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันด้านออกและกระแสที่ไหลผ่านตัวหนีชวน
เมื่อจ่ายโหลด 100 เปอร์เซ็นต์ (จำลองด้วยโปรแกรม Tlek)