

## สารบัญ

	หน้า
<b>บทคัดย่อ</b>	ก
<b>Abstract</b>	ข
<b>สารบัญ</b>	ค
<b>รายการตาราง</b>	ง
<b>รายการภาพประกอบ</b>	ฉ
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	1
1.1 ความเป็นมาของปัจจุบัน	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.4 ขอบเขตของโครงการ	4
<b>บทที่ 2 โครงสร้างแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง</b>	5
2.1 หลักการทำงานของแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง	5
2.2 ส่วนประกอบค้าง ๆ ของแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง	6
<b>บทที่ 3 วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง</b>	9
3.1 วงจรกำลัง	13
3.2 วงจรควบคุม IGBT	14
3.3 วงจรคุมค่าพีไอ	15
3.4 วงจรคูณแบบอนามัยอก	16
3.5 วงจรคอมพาราเตอร์ที่มีชีสเทอเรอิซิสแบบไม่กลับข้าม	17
3.6 การจำลองการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรม Tlck	19
<b>บทที่ 4 วงจรประจุแบบเตอร์</b>	21
4.1 แบบเตอร์	21
4.2 วงจรสาล์ฟบวิค์คอนเวอร์เตอร์	23
4.3 การจำลองการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรม Tlck	28

	หน้า
<b>บทที่ 5 งบประมาณผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ</b>	29
5.1 พื้นฐานการทำงานของทุช – ยูลค่อนเวอร์เตอร์	29
5.2 ค่าเวลาเพื่อ $t_D$ สำหรับทุช – ยูลค่อนเวอร์เตอร์	30
5.3 การไม่สมมาตรพลักซ์ในแกนเฟอร์ไรต์	30
5.4 งบประมาณผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้น	31
5.5 การจำลองการทำงานของงบประมาณค่าวิทยาประดาน Tlek	33
<b>บทที่ 6 งบประมาณเวอร์เตอร์</b>	35
6.1 งบประมาณเวอร์เตอร์ไฟเดี่ยวแบบฟูลบริจ	35
6.2 หลักการมอคุเดตความกว้างพัลส์	37
6.3 งบประมาณเวอร์เตอร์แบบการสวิตช์แรงดันไฟฟ้า	40
6.4 งบประมาณเวอร์เตอร์ที่ได้ทำการออกแบบและสร้างขึ้น	42
6.5 การจำลองการทำงานของงบประมาณค่าวิทยาประดาน Tlek	48
<b>บทที่ 7 การทดสอบงบประมาณ</b>	50
7.1 การทดสอบงบประมาณผันกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 50	50
7.2 การทดสอบงบประมาณผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 54	54
7.3 การทดสอบงบประมาณเวอร์เตอร์ 58	58
7.4 การทดสอบงบประมาณเวอร์เตอร์ 60	60
7.5 การทดสอบงบประมาณเมื่อแหล่งจ่ายไฟแบบต่อเนื่องอยู่ในสภาวะ จ่ายกำลังสำรองจากแนวเขตเครื่อง 64	64
7.6 สรุปและข้อเสนอแนะ	66
<b>เอกสารอ้างอิง</b>	67

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 7.1 คุณลักษณะของวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง	52
ตารางที่ 7.2 การคุณค่าเชิงสาขป้อนของวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง	52
ตารางที่ 7.3 คุณลักษณะของวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง	56
ตารางที่ 7.4 การคุณค่าเชิงสาขป้อนของวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง	59
ตารางที่ 7.5 คุณลักษณะของวงจรอินเวอร์เตอร์	62
ตารางที่ 7.6 การคุณค่าเชิงสาขป้อนของวงจรอินเวอร์เตอร์	62
ตารางที่ 7.7 คุณลักษณะของแหล่งจ่ายไฟแบบต่อเนื่องเมื่อออยู่ในสภาวะชั่วกำลังสำรองจากแบตเตอรี่	64

ภาคประกอบ	หน้า
ภาคประกอบ 2.1 โครงสร้างของแหล่งจ่ายไฟแบบต่อเนื่อง	5
ภาคประกอบ 2.2 แสดงตำแหน่งของสแตดิคสวิตช์ในสภาวะต่างๆ	8
ภาคประกอบ 3.1 วงจรเรียงกระแสชนิดทบระดับแรงดันที่มีค่าตัว ประกอบกำลังด้านเข้าไกล์เกิร์ช 1	9
ภาคประกอบ 3.2 วงจรเรียงกระแสชนิดทบระดับแรงดันที่ได้ทำ การปรับปรุงจากภาค 3.1	10
ภาคประกอบ 3.3 แสดงวงจรการทำางานในแต่ละโหมด	11
ภาคประกอบ 3.4 วงจรเรียงกระแสชนิดทบระดับแรงดันที่ได้ทำการออกแบบ	13
ภาคประกอบ 3.5 บล็อกไคอะแกรมของวงจรควบคุม IGBT	14
ภาคประกอบ 3.6 แสดงวงจรคุณค่าแบบพื้นที่ที่ได้ทำการออกแบบ	16
ภาคประกอบ 3.7 วงจรคูณสัญญาณ	16
ภาคประกอบ 3.8 วงจรตรวจจับสัญญาณที่มีสีเดอร์ซิสแบบไม่กลับขั้ว	17
ภาคประกอบ 3.9 วงจรควบคุม IGBT	18
ภาคประกอบ 3.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสด้านเข้าเมื่อ จ่ายโหลด 5 เปอร์เซ็นต์ ( จำลองด้วยโปรแกรม Tlck )	19
ภาคประกอบ 3.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสด้านเข้าเมื่อ จ่ายโหลด 50 เปอร์เซ็นต์ ( จำลองด้วยโปรแกรม Tlck )	20
ภาคประกอบ 3.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสด้านเข้าเมื่อ จ่ายโหลด 100 เปอร์เซ็นต์ ( จำลองด้วยโปรแกรม Tlck )	20
ภาคประกอบ 4.1 แสดงหลักการอัดประจุแบบเตอร์	22
ภาคประกอบ 4.2 วงรษล์ฟบติดจ์คอนเวอร์เตอร์	23
ภาคประกอบ 4.3 (ก) ขณะที่ $Q_1$ นำกระแส $Q_2$ จะมีแรงดันตกคร่อมเท่ากับ $V_{in} - V_{CE(sat)}$ และแรงดันตกคร่อม $N_p$ เท่ากับ $V_{in/2} - V_{CE(sat)}$	24
ภาคประกอบ 4.3(ข) ขณะที่ $Q_1$ นำกระแส $Q_2$ จะมีแรงดันตกคร่อมเท่ากับ $V_{in} - V_{CE(sat)}$ และแรงดันตกคร่อม $N_p$ เท่ากับ $V_{in/2} - V_{CE(sat)}$	24
ภาคประกอบ 4.4 แสดงการกำหนดค่าเวลาเพื่อ $t_d$ ให้กับทรานซิสเตอร์	25
ภาคประกอบ 4.5 วงจรประจุแบบเตอร์	27
ภาคประกอบ 4.6 วงจรควบคุมวงจรประจุแบบเตอร์ที่ใช้ IC เบอร์ TL 494	27

	หน้า
ภาพประกอบ 4.7 แสดงแรงดันกระแสอัคประจุของวงจรประจุแบบเตอร์ ( จำลองด้วยโปรแกรม Tl ek )	28
ภาพประกอบ 5.1 แสดงวงจรพื้นฐานของทุช - พุลคอนเวอร์เตอร์	29
ภาพประกอบ 5.2 วงจรทุช - พุลคอนเวอร์เตอร์ที่ได้ทำการออกแบบ	32
ภาพประกอบ 5.3 วงจรควบคุมวงจรทุช - พุลคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ ไอซี TL 494 CN	32
ภาพประกอบ 5.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสต้านออกเมื่อจ่ายไฟลด 5 เปอร์เซ็นต์ ( จำลองด้วยโปรแกรม Tl ek )	33
ภาพประกอบ 5.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสต้านออกเมื่อจ่ายไฟลด 50 เปอร์เซ็นต์ ( จำลองด้วยโปรแกรม Tl ek )	34
ภาพประกอบ 5.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสต้านออกเมื่อจ่ายไฟลด 100 เปอร์เซ็นต์ ( จำลองด้วยโปรแกรม Tl ek )	34
ภาพประกอบ 6.1 วงจรอินเวอร์เตอร์ไฟสเต็ปแบบฟูลบริดจ์	36
ภาพประกอบ 6.2 หลักการมอคุเลตความกว้างพัลส์ ( PWM )	39
ภาพประกอบ 6.3 วงจรอินเวอร์เตอร์แบบฟูลบริดจ์	40
ภาพประกอบ 6.4 วงจรอินเวอร์เตอร์แบบการสวิทช์แรงดันในโพลาร์	41
ภาพประกอบ 6.5 วงจรอินเวอร์เตอร์	42
ภาพประกอบ 6.6 หลักการของ Delta Modulation	43
ภาพประกอบ 6.7 วงรคอมพาร่าเตอร์แบบไม่กลับขั้วที่มีชีสเตอร์ชีส	44
ภาพประกอบ 6.8 วงจรควบคุมสัญญาณของ IGBT	45
ภาพประกอบ 6.9 วงจรสร้างสัญญาณรูปคลื่นไอน์	45
ภาพประกอบ 6.10 วงจรขยายสัญญาณรูปคลื่นไайн์	46
ภาพประกอบ 6.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันต้านออกและกระแสที่ไฟลผ่านตัวเหนี่ยวนำเมื่อจ่ายไฟลด 5 เปอร์เซ็นต์ ( จำลองด้วยโปรแกรม Tl ek )	48
ภาพประกอบ 6.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันต้านออกและกระแสที่ไฟลผ่านตัวเหนี่ยวนำเมื่อจ่ายไฟลด 50 เปอร์เซ็นต์ ( จำลองด้วยโปรแกรม Tl ek )	49

	หน้า
ภาพประกอบ 6.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันด้านออกและ กระแทกที่โหลดผ่านตัวหนีบวนน้ำเมื่อจ่าย荷载 100 เมอร์เซ็นต์ ( จำลองด้วยโปรแกรมTleks )	49
ภาพประกอบ 7.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแทกด้านข้างของ วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อจ่าย荷载 5 เมอร์เซ็นต์	50
ภาพประกอบ 7.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแทกด้านข้างของ วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อจ่าย荷载 50 เมอร์เซ็นต์	51
ภาพประกอบ 7.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแทกด้านข้างของ วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อจ่าย荷载 100 เมอร์เซ็นต์	51
ภาพประกอบ 7.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังออกกับตัวประกอบกำลัง ของวงจรเรียงกระแสชนิดทบทะดับแรงดัน	53
ภาพประกอบ 7.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังออกกับตัวประกอบกำลัง ของวงจรเรียงกระแสชนิดทบทะดับแรงดัน	53
ภาพประกอบ 7.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังออกกับประสิทธิภาพ ของวงจรเรียงกระแสชนิดทบทะดับแรงดัน	54
ภาพประกอบ 7.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับกระแทกด้านออก ของวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อจ่าย荷载 5 เมอร์เซ็นต์	55
ภาพประกอบ 7.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับกระแทกด้านออก ของวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อจ่าย荷载 50 เมอร์เซ็นต์	55
ภาพประกอบ 7.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับกระแทกด้านออก ของวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อจ่าย荷载 100 เมอร์เซ็นต์	56
ภาพประกอบ 7.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังออกกับประสิทธิภาพ ของวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง	57

	หน้า
ภาพประกอบ 7.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสประจุเบตเตอร์กับเวลา	58
ภาพประกอบ 7.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันของแบตเตอร์ี่ ขณะเริ่มประจุเบตเตอร์กับเวลา	58
ภาพประกอบ 7.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับเวลา ในการประจุเบตเตอร์	59
ภาพประกอบ 7.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันออกกับกระแส ที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำของวงจรอินเวอร์เตอร์ เมื่อจ่ายโหลด 5 เมอร์เซ็นต์	60
ภาพประกอบ 7.14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันออกกับกระแส ที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำของวงจรอินเวอร์เตอร์ เมื่อจ่ายโหลด 50 เมอร์เซ็นต์	60
ภาพประกอบ 7.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันออกกับกระแส ที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำของวงจรอินเวอร์เตอร์ เมื่อจ่ายโหลด 100 เมอร์เซ็นต์	61
ภาพประกอบ 7.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังออกกับแรงดัน ต้านออกของวงจรอินเวอร์เตอร์	63
ภาพประกอบ 7.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังออกกับ ประสิทธิภาพของวงจรอินเวอร์เตอร์	63
ภาพประกอบ 7.18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังออกกับ ประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟแบบต่อเนื่อง เมื่อจ่ายกำลังสำรองจากแบตเตอร์ี่	65