

## สารบัญเรื่อง

### (Table of Contents)

	หน้า
1. บทนำ .....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของวิจัย .....	1
1.2 ทฤษฎี .....	2
1.2.1 สื่อกลางในการส่งข้อมูล .....	2
1.2.2 รูปแบบของการส่งข้อมูล .....	7
1.2.3 Modem .....	12
1.2.4 การแปลงสัญญาณให้อยู่ในรูปที่สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ .....	14
1.2.5 การเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอก .....	22
2. การออกแบบและทดสอบวงจร .....	34
2.1 แนวทางในการออกแบบ .....	34
2.2 การออกแบบ .....	36
2.3 การสร้างวงจร .....	39
3. สิ่งผลการทดลองและเสนอแนะ .....	50
3.1 สิ่งผลการทดลอง .....	50
3.2 ข้อเสนอแนะ .....	50
ภาคผนวก รายละเอียดวงจรที่ใช้ .....	51

## สารบัญภาพ

รูปที่		หน้า
1.1	ก) ลักษณะของสายคู่ไขว้      ข) กลุ่มของสายคู่ไขว้รวมกันเป็นเคเบิล ..	3
1.2	ลักษณะของสายไดโอดเชิงล ..	4
1.3	ลักษณะสายไขแสง ..	5
1.4	การสื่อสารผ่านสายไขแสง ..	6
1.5	การส่งข้อมูลแบบขนาน ..	8
1.6	Parallel-to-Serial Conversion ..	9
1.7	การส่งข้อมูลแบบอนุกรม ..	9
1.8	การส่งแบบ Asynchronous ..	10
1.9	การส่งแบบ Synchronous ..	11
1.10	รูปแบบของการติดต่อสื่อสารแบบอนุกรม ..	12
1.11	การแปลงสัญญาณโดยใช้ FSK ..	13
1.12	Modem modulation Technique ..	14
1.13	ก) ลักษณะทั่วไปของวงจร Voltage Comparator ..	16
	ข) Polarity detector ..	
	ค) 1-bit Comparator ..	
1.14	3-Compaator parallel A/D Converter ..	17
	ก) วงจรพื้นฐาน      ข) เงื่อนไขต่าง ๆ ของศักย์ไฟฟ้า	
	ค) วงจรสมบูรณ์	
1.15	ลักษณะ IC ADC type ADC 804 ..	18
1.16	วงจร DA converter ขนาด 4 บิต ..	18
1.17	ลักษณะของ Weighed Resistorce DAC ..	19

หัวที่	หน้า
1.18 แสดงการปรับปรุงวงจร D/A .....	20
ก) ลักษณะ block diagram	
ข) วงจร Binary Switch Network	
1.19 วงจร R-2R Ladder Network DAC .....	21
1.20 บล็อกโปรแกรมของ DAC 80 .....	22
1.21 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ กับคอมพิวเตอร์โดยใช้ GPIB .....	24
ก) ลักษณะ Bus ของ GPIB   ข) ลักษณะของ Socket .....	24
1.23 การเชื่อมต่อระบบ IEEE 488 กับระบบคอมพิวเตอร์ .....	26
1.24 ลักษณะสัญญาณและส่งผ่าน RS 232 .....	28
1.25 ลักษณะของ RS 232 port .....	29
1.26 การเชื่อมต่อระหว่าง RS 232 port กับ bus .....	30
1.27 ลักษณะของ slot ของเครื่อง IBM PC/XT .....	31
1.28 ลักษณะการเชื่อมโยงของ Card Metrabyte กับ System .....	32
2.1 ลักษณะ block diagram ของส่วน Low Index FSK Transmitter ของโมเด็ม 202 T .....	35
2.2 Block Diagram ของโมเด็ม 202 T ภาครับ .....	36
2.3 Block diagram ของอุปกรณ์รับส่งโดยผ่าน power line ก) ภาคส่ง      ข) ภาครับ .....	38
2.4 ลักษณะของการต่อวงจรสำหรับ Voltage to frequency Converter IC chip .....	40
2.5 ภาคส่งของวงจร .....	41
2.6 ภาครับของวงจร .....	43
2.7 Block diagram ของ frequency to Voltage Converter Chip ..	44
2.8 การทดสอบทั้งระบบโดยใช้ Square wave input .....	46